
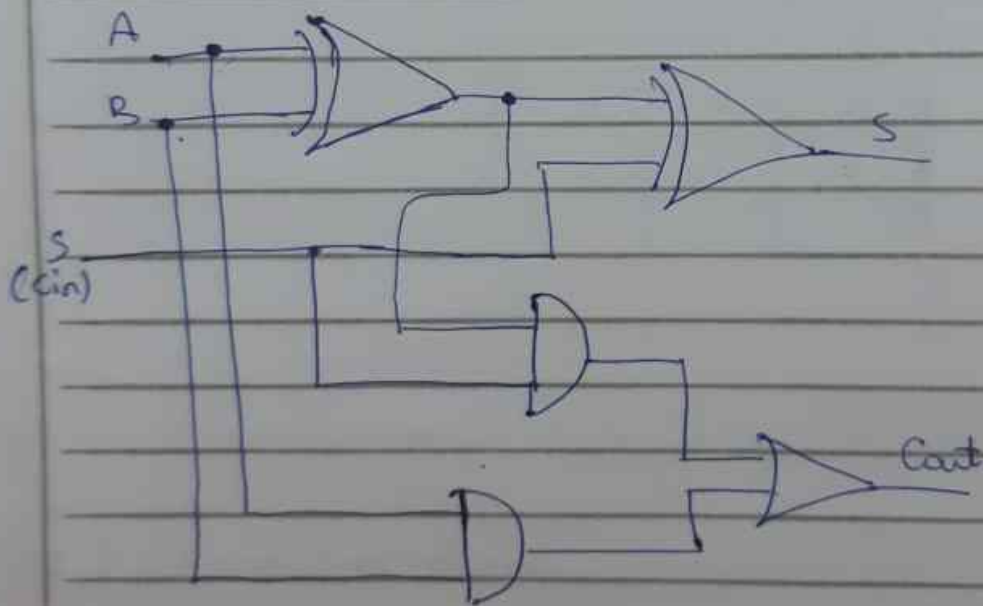


سومیشن

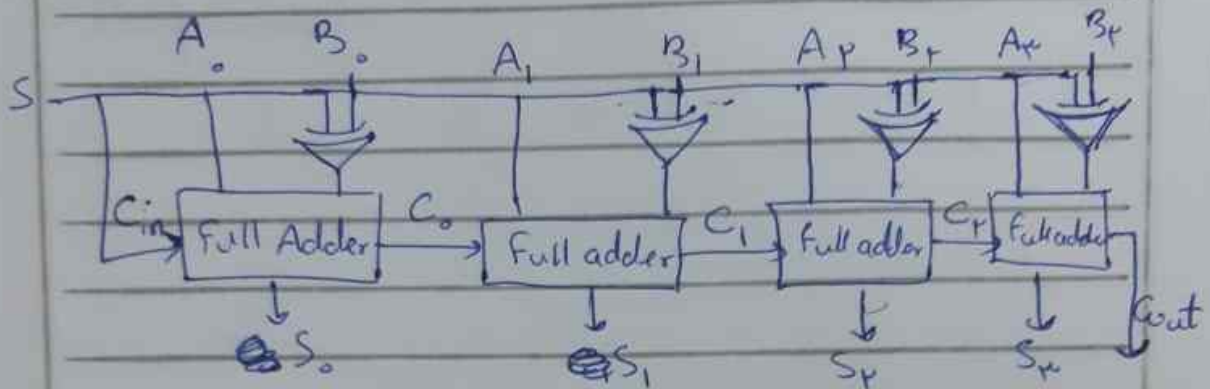

$$\text{Sum } S = (A \oplus B) \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = (A \cdot B) + (C_{in} \cdot (A \oplus B))$$

