# پیش گزارش ۲:


آی سی 74157 از سری آی سی های TTL شامل چهار عدد مالتی پلکسر/انتخابگر داده می باشد که هر واحد دارای دو ورودی و یک خروجی و یک پایه انتخاب خروجی است. از ویژگی های این آی سی می توان به ورودی و خروجی بافر شده اشاره کرد. مالتی پلکسر یک مدار منطقی ترکیبی است که به گونهای طراحی شده تا یکی از خطوط ورودی را به یک خط خروجی مشترک سوئیچ کند. انتخاب سیگنال ورودی با استفاده از یک سیگنال کنترلی صورت میگیرد. هر مالتیپلکسر را میتوان به صورت یک سوئیچ چرخان چندموقعیته و سریع فرض کرد، که در هر لحظه یکی از ورودیها (کانالها) را به خروجی وصل میکند.

#### جدول درستى:

### **Function Table**


	Output Y				
Strobe	Select	A	В	output 1	
Н	Х	Х	Х	Г	
L	L	L	Х	L	
L	L	Н	X	Н	
L	Н	X	L	L	
L	Н	X	Н	Н	

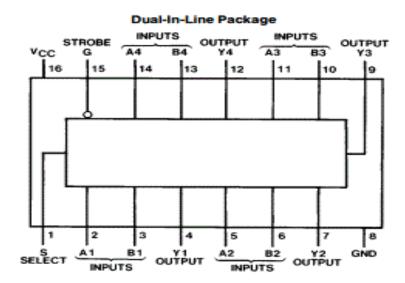H = High Level, L = Low Level, X = Don't Care



## **Logic Diagram**

157

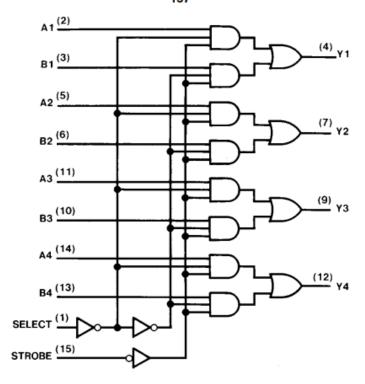

آی سی 74158 از سری آی سی های TTL شامل 4 عدد مالتی پلکسر می باشد که هر یونیت آن دارای 2 ورودی و 1 خروجی معکوس کننده و یک پایه اننتخاب خروجی می باشد. مالتی پلکسر دستگاهی است که یکی از چند سیگنال دیجیتال یا آنالوگ ورودی هایش را انتخاب کرده و سپس آن ورودی انتخاب شده را به یک خط خروجی هدایت میکند .ولتاژ تغذیه این آی سی از 4.75 تا 5.25 ولت می باشد.

جدول درستى:


**TRUTH TABLE** 

ENABLE	SELECT INPUT	INPUTS		ОИТРИТ
E	S	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	Z
Н	X	X	Х	Н
L	L	L	×	Н
L	L	Н	X	L
L	Н	X	L	Н
L	Н	X	Н	L

H = HIGH Voltage Level

L = LOW Voltage Level

X = Don't Care

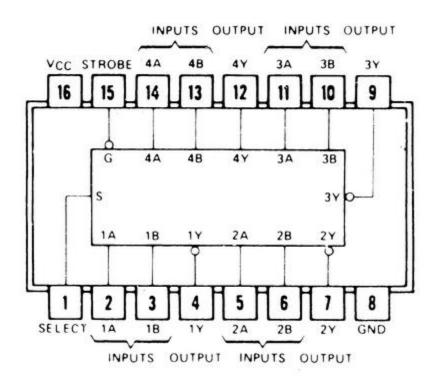

#### **LOGIC DIAGRAM**

